



## Erläuterungen zum Schaltplan in der hinteren Buchklappe

Lassen Sie sich von dem bunten Kabelgewirr unserer Zeichnung nicht erschrecken. Die Farben und die jeweiligen Breiten der Linien entsprechen den Kabelfarben und -stärken im Wagen. Die Buchstaben und Ziffern der nachfolgenden Tabellen sollen Ihnen im Schaltplan zu besserer Übersicht verhelfen. Es handelt sich um den Schaltplan des Ford 15 M. Er entspricht im Prinzip auch den 12 M-Typen und dem 15 MTS mit geringen Abweichungen für fehlendes oder zusätzliches Zubehör. Die Farben entsprechen den tatsächlichen Kabelfarben mit der Ausnahme, daß die im Wagen braunen Kabel hier schwarz-weiß-queergestreift wiedergegeben sind.

1 - Kombischlußleuchte links	15 - Blinker links vorn	34 - Radio (Zubehör)
a - Blinkleuchte	16 - Horn	35 - Türschalter rechts
b - Schlußleuchte	17 - Bremslichtschalter	36 - Zigarrenanzünder
c - Bremsleuchte	18 - Anlasser	37 - Türschalter rechts hinten (Viertürer)
d - Rückfahrcheinwerfer	19 - Temperaturgeber	38 - Kombischlußleuchte links
2 - Kennzeichenleuchten	20 - Öldruckschalter	a - Blinkleuchte
3 - Blinkerschalter	21 - Zündverteiler	b - Schlußleuchte
4 - Türschalter links hinten (Viertürer)	22 - Motor	c - Bremsleuchte
5 - Lenk-Zünd-Startschloß	23 - Lichtmaschine	d - Rückfahrcheinwerfer
6 - Türschalter links	24 - Zündspule	39 - Wischerschalter
7 - Lichtschalter	25 - Blinker rechts vorn	40 - Zeituhr
8 - Blinkgeber	26 - Hauptscheinwerfer rechts	41 - Schalter für Instrumentenbeleuchtung
9 - Sicherungskasten mit Sicherungen S 1-S 7	a - Begrenzungslicht	42 - Temperaturanzeiger
10 - Trennwand-Steckverbindung oben	b - Fernlicht	43 - Spannungskonstanthalter
11 - Trennwand-Steckverbindung unten	c - Abblendlicht	44 - Mehrfachinstrumente
12 - Abblendrelais	27 - Spannungsregler	45 - Kraftstoff-Vorratsanzeiger
13 - Batterie	28 - Schalter - Rückfahrcheinwerfer	46 - Geber für Kraftstoff-Vorratsanzeiger
14 - Hauptscheinwerfer links	29 - Scheibenwischermotor	Z 1-Z 4 - Zündkerze 1-4
a - Begrenzungslicht	30 - Heizgebläsemotor	
b - Fernlicht	31 - Innenleuchte	
c - Abblendlicht	32 - Sicherung - Radioanschluß	
	33 - Heizgebläseschalter	

## Genormte Klemmenbezeichnungen im Schaltplan

Die nachstehenden Klemmenbezeichnungen sind sowohl im Schaltplan in der hinteren Buchklappe an den betreffenden Stellen eingedruckt wie auch auf den meisten Bauteilen im Auto eingepreßt. Diese Klemmenbezeichnungen sind allgemein verbindlich für die deutschen Kraftfahrzeuge genormt. Die von der Sicherung 2 wegführende Blindleitung stellt den Anschluß für die Kontrollleuchte der Begrenzungslichter dar, die nur bei den Export-Ausführungen nach Italien vorhanden und angeschlossen ist.

Klemme	Kabel zwischen	Klemme	Kabel zwischen
1	Zündspule - Verteiler (Unterbrecher)	56 a	Abblendrelais - Fernlichtfaden in den Scheinwerfern
4	Hauptzündkabel Zündspule - Verteiler	56 b	Abblendrelais - Abblendlichtfaden in den Scheinwerfern
15	Zündstrom von Zündschloßklemme 54/61 über Sicherungen 5/7 - Zündspule	58 K	Lichtschalter - Sicherung 2
30	Zündschloß - Anlasser - Batterie (stets stromführende Leitungen)	58 L	Lichtschalter - Sicherung 4 - Schlußleuchte links - Blinkerschalter PL
31	Masseanschluß-Leitungen	58 R	Lichtschalter - Sicherung 3 - Schlußleuchte rechts - Blinkerschalter PR
31 b	Scheibenwischerschalter - Wischermotor	P	Parklichtstrom bei ausgeschalteter Zündung: Zündschloß - Blinkerschalter
50	Anlaß-Schaltstrom Zündschloß - Anlasser	PR	Bei zusätzlicher Blinkerschalterbetätigung: Blinkerschalter - Lichtschalter
51	Anlasser - Reglerklemme B +	Sicherung 3	Standlicht rechts (Parklicht)
53	Stromführend bei eingeschalteter Zündung und Wischerschalter-Betätigung: Wischerschalter - Wischermotor	PL	Bei zusätzlicher Blinkerschalterbetätigung: Blinkerschalter - Lichtschalter
53 a	Wischerschalter - Wischermotor (Endabstellung)	Sicherung 4	Standlicht links (Parklicht)
53 b	Wischerschalter - Wischermotor (2. Stufe)	R	Stromführend bei eingeschalteter Zündung und Blinkerschalterbetätigung - Blinker rechts
54	Zündschloß - Verteilerschiene 54 am Sicherungskasten	L	Wie R, jedoch Blinker links
	Verteilerschiene 54 - Zündspule Klemme 15	- S	Minusleitung Lichtschalter - Blinkerschalter
	- Wischerschalter	SH	Abblendrelais - Lichtschalter
	- Lichtschalter		Abblendrelais - Blinkerschalter
	- Abblendrelais	61	Spannungsregler - Ladekontrollleuchte
	- Blinkgeber - Blinkerschalter	D +	Lichtmaschine - Spannungsregler (Plusleitung)
	- Heizgebläse	D -	Lichtmaschine - Spannungsregler (Minus)
	- Rückfahrcheinwerferschalter	DF	Lichtmaschine - Spannungsregler (Feldwicklung)
	- Bremslichtschalter		
	- Signalhorn		
S 54	Lichtschalter - Abblendrelais		